

<b>Wstęp.....</b>	<b>6</b>
<b>Rozdział 1. Wprowadzenie.....</b>	<b>9</b>
Historia.....	10
Elementarne cegiełki.....	12
Sposoby realizacji .....	14
Stopniowy rozwój .....	14
Dwie drogi .....	16
Podsumowanie .....	18
<b>Rozdział 2. Podstawowe bramki.....</b>	<b>19</b>
L, H .....	20
NOT, AND, OR .....	21
Najpopularniejsze cegiełki: NAND i NOR .....	23
Bramka jako... bramka.....	25
EX-OR (XOR), EX-NOR (XNOR).....	27
Symbole bramek .....	29
Logika ujemna .....	29
<b>Rozdział 3. Właściwości i parametry układów cyfrowych .....</b>	<b>33</b>
Jeszcze raz czarna skrzynka .....	34
Parametry wejść .....	34
Parametry wyjść .....	37
Margines zakłóceń .....	40
Szybkość .....	41
Wpływ temperatury .....	43
Wpływ wartości napięcia zasilającego .....	43
Niezawodność, starzenie.....	43
<b>Rozdział 4. Zaczęło się od dinozaurów, czyli historia układów cyfrowych .....</b>	<b>45</b>
Dinozaury .....	46
Klasyk wśród klasycków – 7400 .....	46
Podstawowe właściwości bramki standardowej.....	47
Histereza.....	51
TP – klasyczne wyjście.....	53
OC – otwarty kolektor .....	54
TS – wyjście trójstanowe.....	55
Łączenie wyjść .....	56
Inne rodziny dinozaurów .....	56
Oznaczenia układów TTL.....	57
Technologia CMOS .....	58
Ładunki statyczne .....	61
Zatrzaskiwanie (latch-up) .....	62
Niespodzianki.....	63
Niewykorzystane wejścia.....	64
Wyjścia układów CMOS .....	65
Rodziny układów CMOS.....	65
ECL .....	66
Dalszy rozwój standardu 74 .....	66
HC kontra HCT.....	68
Co stosować? .....	69
Kłopoty z szybkością.....	72
Odsprzęganie zasilania.....	72

---

<b>Rozdział 5. Praktyczne wykorzystanie bramek .....</b>	<b>75</b>
Nietypowe bramki.....	76
Zwiększanie obciążalności wyjść .....	77
Współpraca z urządzeniami zasilanymi napięciem symetrycznym .....	79
Współpraca ze stykami mechanicznymi.....	79
Wolnozmienna sygnały wejściowe .....	82
Układy opóźniające.....	82
Skracanie impulsów .....	85
Współpraca z kondensatorami elektrolitycznymi.....	87
Uniwbryatory, czyli układy monostabilne.....	89
Generatory CMOS .....	94
Generatory o długich czasach.....	102
Linearyzacja bramek .....	103
Generatory kwarcowe .....	104
Generatory o zmiennej częstotliwości .....	104
Generatory o zmiennym współczynniku wypełnienia .....	105
<b>Rozdział 6. Przerzutniki i rejesty .....</b>	<b>109</b>
Przerzutniki .....	110
Kłopoty z nazwami .....	110
Przerzutnik – układ bistabilny .....	110
Przerzutnik RS .....	112
Przerzutnik D .....	115
Przerzutnik typu Latch (zatrzasz).....	119
Przerzutnik JK.....	121
Przerzutnik T .....	123
Opóźnienia i „oscylloskop w oku” .....	124
Maksymalna częstotliwość pracy .....	125
Rejestr, rejestr przesuwny .....	126
Wymagania dotyczące sygnału zegarowego .....	129
Mity i magia w elektronice.....	135
Zapobieganie problemom .....	136
<b>Rozdział 7. Wybrane generatory i układy czasowe CMOS .....</b>	<b>139</b>
4060.....	140
4541.....	142
4047.....	145
4046.....	149
4538, 4098, 4528 .....	153
<b>Rozdział 8. Podstawowe liczniki .....</b>	<b>155</b>
System dwójkowy .....	156
Liczni kontra dzielnik .....	158
Liczni asynchroniczne .....	161
Liczni synchroniczne .....	162
Synchroniczny czy asynchroniczny? .....	162
Maksymalna częstotliwość pracy .....	164
Inne liczniki – układ 4017 .....	164
Oznaczenia wyjść.....	167
Skracanie cyklu .....	167
Praktyczne liczniki dziesiętne .....	171
Podwójne wejście liczników .....	173
4518, 4520.....	173

<b>Rozdział 9. Zastosowania liczników .....</b>	<b>175</b>
Przypomnienia.....	177
Łączanie liczników synchronicznych .....	178
Zerowanie asynchroniczne i synchroniczne .....	179
Pobór prądu.....	180
Dzielniki, liczniki programowalne .....	182
4060, 4020, 4024, 4040 .....	184
4017, 4022.....	185
4518, 4520.....	186
4029, 4510, 4516 .....	186
40102, 40103.....	189
4522, 4526.....	191
40192, 40193.....	193
40160, 40161, 40162, 40163 .....	196
4026, 4033, 40110 .....	198
<b>Rozdział 10. Dekodery, multipleksery, demultipleksery, klucze analogowe, układy arytmetyczne, pamięci.....</b>	<b>203</b>
Układy logiczne czy cyfrowe? .....	204
Dekodery .....	206
Multipleksery, demultipleksery.....	207
Enkoder priorytetowy .....	208
Dekodery „siedmiosegmentowe”.....	208
Klucze analogowe .....	214
Układy arytmetyczne i inne .....	219
Pamięci.....	224
PLD, ASIC .....	225
Układy mikroprocesorowe .....	227
Zakończenie .....	228
<b>Informacje dodatkowe .....</b>	<b>229</b>
Dodatek A. Wybrane układy CMOS 4000 według pełnionych funkcji .....	230
Dodatek B. Skrócony katalog układów scalonych rodzinny CMOS 4000 .....	261
Dodatek C. Pamięci .....	313
<b>Skorowidz .....</b>	<b>332</b>